

- 8.1

Truth Table

(4)	(3)	(2)	(1)	Output
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	1	0	0	0
0	0	1	0	0
1	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	1	1	0	1
0	0	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	0	1	1
1	1	0	1	1
0	0	1	1	1
1	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	1	1	1	1


K-Maps

(2)(1)


\

(4)(3)


(2)(1)	00	01	11	10
(4)(3)				
00	0	1	1	0
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	0	1	1	1

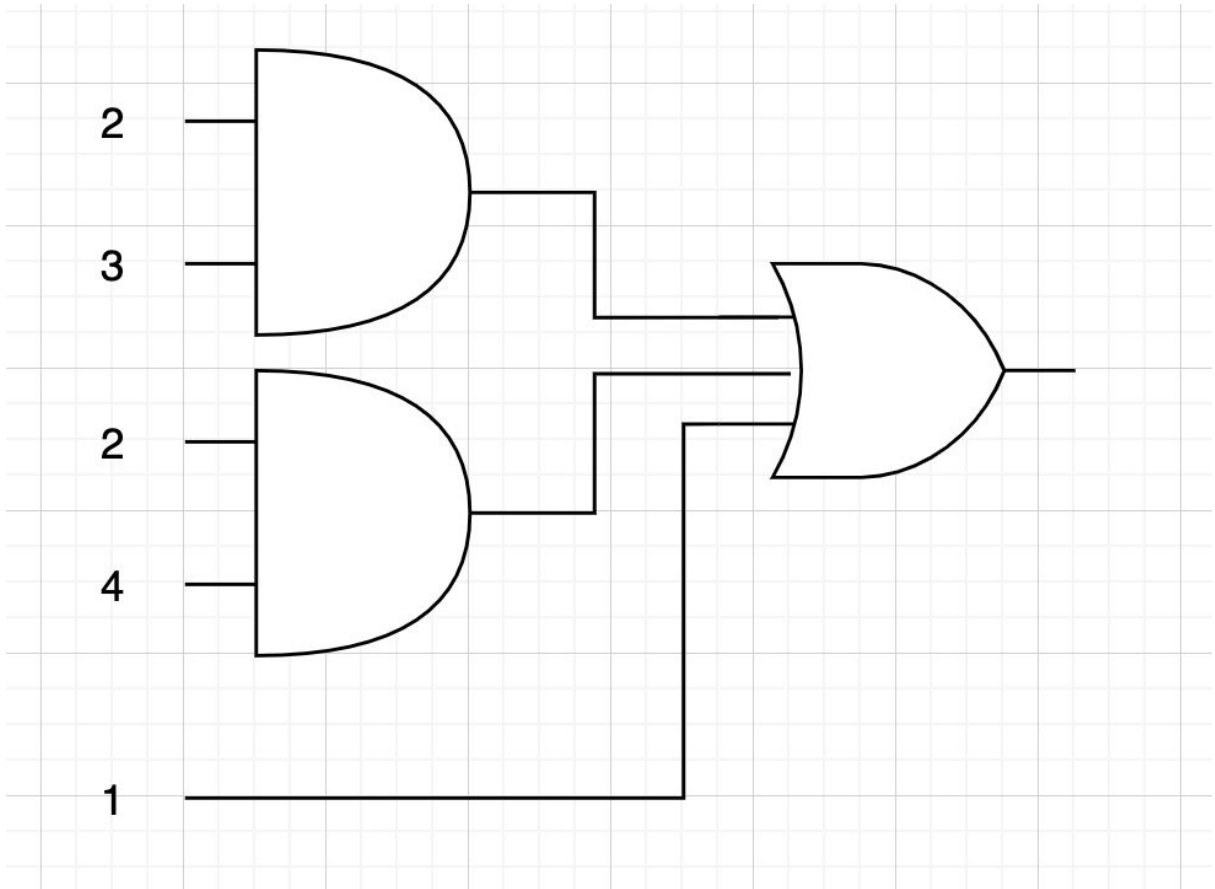


8.2.1

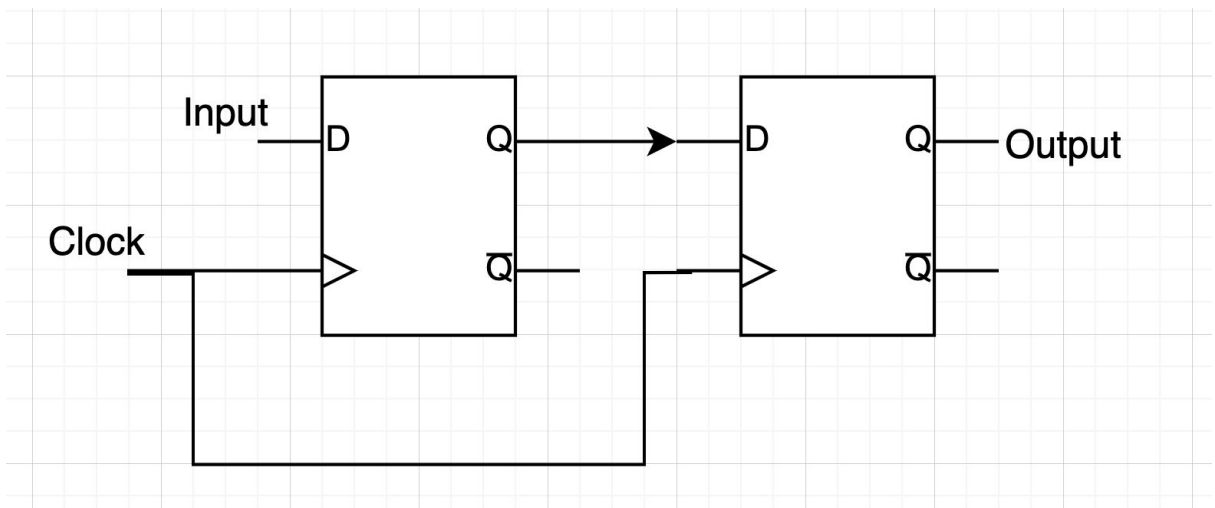


8.2.2

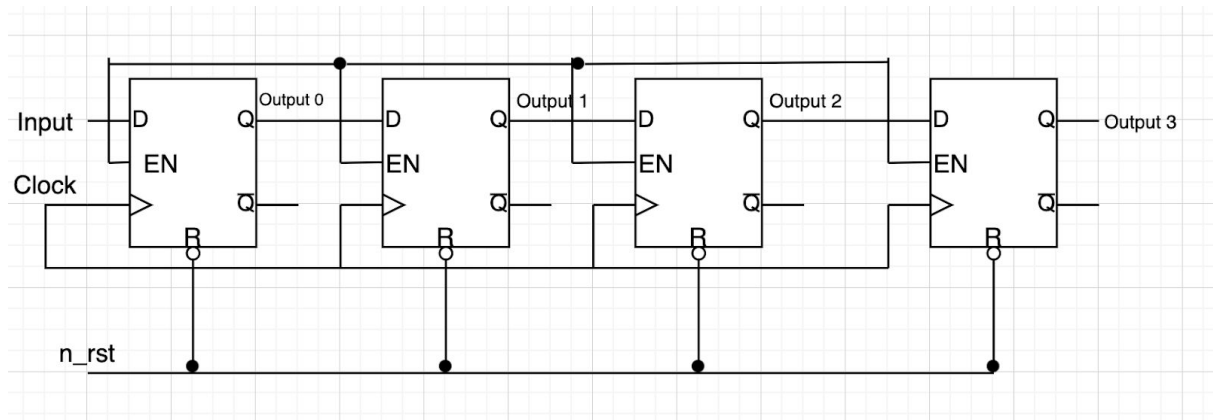

8.2.3

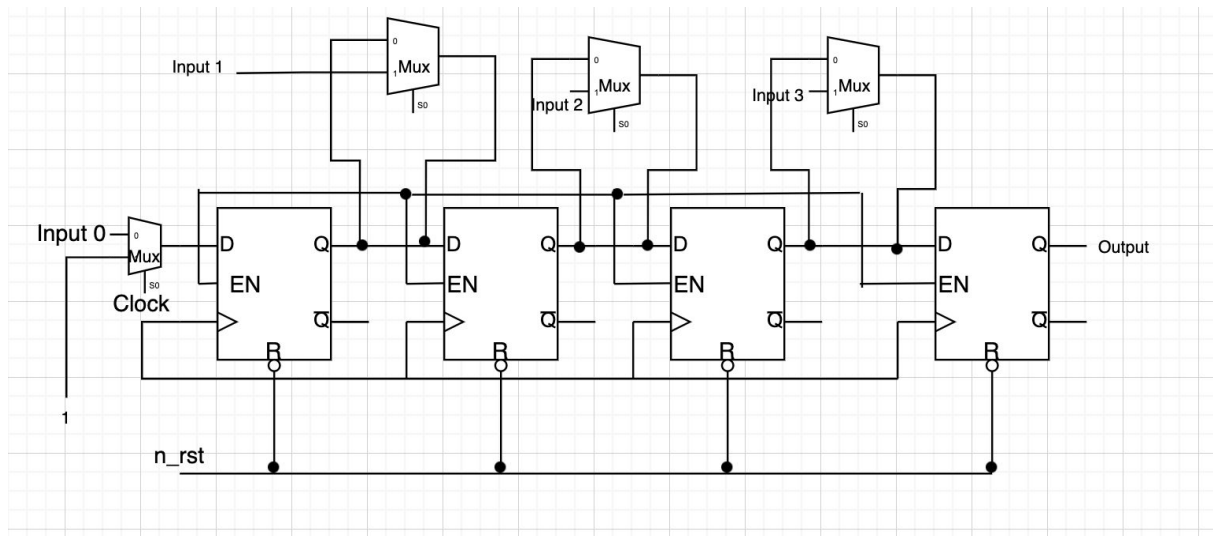

8.3

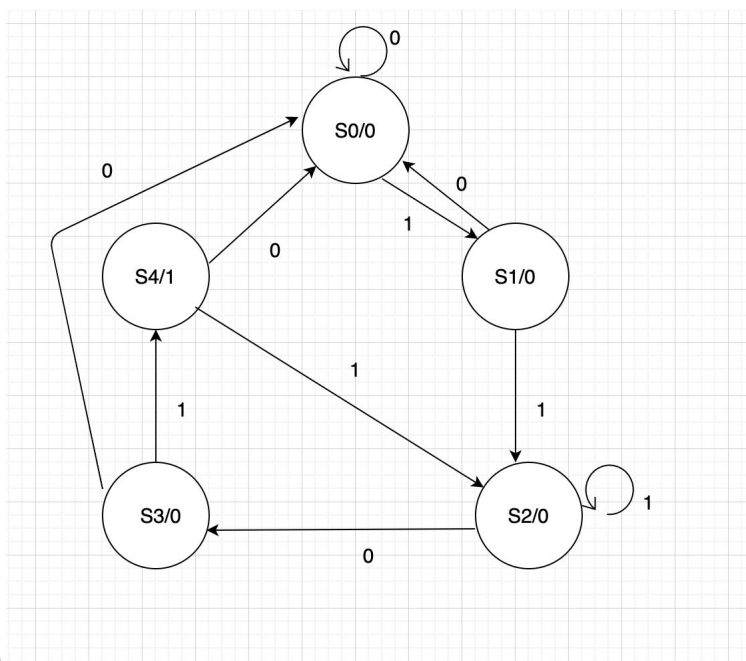

Moore

Mealy

